



Lösung der Übungsaufgabe ÜA\_1\_5.5.B:

3. Auflage: ÜA\_1\_5.4.B:

• **Allgemeine Netzwerkanalyse:**  $z = 10; (k - 1) = 4; m = 6$

• **Optimales Analyseverfahren** (Variantenvergleich):

a) Umlaufanalyse:  $m = 6$  (abzügl. 1 Gleich. für  $I_{q3}$ )  $\Rightarrow$  5 Gleichungen

b) Knotenanalyse:  $(k - 1) = 4$  (abzügl. 2 Gleich. für  $U_{q1}$  und  $U_{q2}$ )  $\Rightarrow$  2 Gleichungen

Die Aufgabe wird demzufolge über die Knotenanalyse gelöst !

• **Koeffizientenschema für die Knotenanalyse** (Bezugsknoten D):

Tabelle ÜA\_1\_5.5.B\_1: Koeffizientenschema für die KA mit  $\varphi_D = 0$

$\varphi_{AB}$	$\varphi_C = U_{q1}$	$\varphi_E$	$\varphi_{FG} = -U_{q2}$	Abs.	
$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}$	$-\frac{1}{R_1}$	0	0	$I_{q3}$	(1)
$-\frac{1}{R_1}$	$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5}$	0	$-\frac{1}{R_5}$	$I_{q1}$	(2)
0	0	$\frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8}$	$-\frac{1}{R_8}$	$-I_{q3}$	(3)
0	$-\frac{1}{R_5}$	$-\frac{1}{R_8}$	$\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_8}$	$-I_{q2}$	(4)

Zur Berechnung der Knotenpotentiale werden die Gleich. (1) und (3) verwendet. Sie sind voneinander unabhängig und können somit einzeln gelöst werden.

$$(1) \quad \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} \right) \cdot \varphi_{AB} = I_{q3} + \frac{U_{q1}}{R}$$

$$\varphi_{AB} = \left( I_{q3} + \frac{U_{q1}}{R} \right) \cdot \frac{R}{2} = (60 \text{ mA} + 240 \text{ mA}) \cdot 50 \Omega = 15 \text{ V}$$

$$(3) \quad \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \right) \cdot \varphi_E = -I_{q3} - \frac{U_{q2}}{2R}$$

$$\varphi_E = \left( -I_{q3} - \frac{U_{q2}}{2R} \right) \cdot \frac{2}{3} R = -(60 \text{ mA} + 60 \text{ mA}) \cdot 66,6 \Omega = -8 \text{ V}$$

Lösung:  
 $\varphi_{AB} = 15 \text{ V}$  und  $\varphi_E = -8 \text{ V}$

• **Berechnung der Zweigströme aus den Knotenpotentialen:**

$$I_1(\uparrow) = \frac{\varphi_C - \varphi_{AB}}{R_1} = \frac{U_{q1} - \varphi_{AB}}{R} = \frac{9 \text{ V}}{100 \Omega} = 90 \text{ mA}$$

$$I_2(\downarrow) = I_4(\downarrow) = \frac{\varphi_{AB} - \varphi_D}{R_2} = \frac{\varphi_{AB}}{2R} = \frac{15 \text{ V}}{200 \Omega} = 75 \text{ mA}$$

$$I_5(\downarrow) = \frac{\varphi_C - \varphi_{FG}}{R_5} = \frac{U_{q1} + U_{q2}}{R} = \frac{36 \text{ V}}{100 \Omega} = 360 \text{ mA}$$

$$I_6(\downarrow) = \frac{\varphi_D - \varphi_{FG}}{R_6} = \frac{U_{q2}}{2R} = \frac{12 \text{ V}}{200 \Omega} = 60 \text{ mA}$$

$$I_7(\rightarrow) = \frac{\varphi_D - \varphi_E}{R_7} = \frac{8 \text{ V}}{100 \Omega} = 80 \text{ mA}$$


$$I_8(\downarrow) = \frac{\varphi_E - \varphi_{FG}}{R_8} = \frac{\varphi_E + U_{q2}}{2R} = \frac{4 \text{ V}}{200 \Omega} = 20 \text{ mA}$$

• **Berechnung der Quellenströme aus den Gleichungen (2) und (4):**

$$(2) \quad I_{q1} = -\frac{1}{R} \cdot \varphi_{AB} + \frac{2}{R} \cdot U_{q1} + \frac{1}{R} \cdot U_{q2} = \frac{2U_{q1} + U_{q2} - \varphi_{AB}}{R} = \frac{45}{100} \text{ A} = 450 \text{ mA}$$

$$(4) \quad I_{q2} = \frac{1}{R} \cdot U_{q1} + \frac{1}{2R} \cdot \varphi_E + \frac{4}{2R} \cdot U_{q2} = \frac{2U_{q1} + 4U_{q2} + \varphi_E}{2R} = \frac{88}{200} \text{ A} = 440 \text{ mA}$$

 • **Berechnung der Spannung der Stromquelle  $I_{q3}$  über den Maschensatz:**



$$U_{q3} - U_{BE} - I_{q3} \cdot R_3 = 0$$

$$U_{q3} = U_{BE} + I_{q3} \cdot R = 23 \text{ V} + 6 \text{ V} = 29 \text{ V}$$

Bild ÜA\_1\_5.5.B\_1: Anwendung des Maschensatzes

• **Berechnung der Leistungen (z.B. alle) im Verbraucher-Zählfeilsystem:**

Tabelle ÜA\_1\_5.5.B\_2: Leistungsbilanz im V-ZPS

$P_{V_x} = I_x^2 \cdot R_x$	$P_{V_x} / \text{mW}$
$P_1 = I_1^2 \cdot R_1$	810
$P_2 = I_2^2 \cdot R_2$	1125
$P_3 = I_{q3}^2 \cdot R_3$	360
$P_4 = I_4^2 \cdot R_4$	1125
$P_5 = I_5^2 \cdot R_5$	12960
$P_6 = I_6^2 \cdot R_6$	720
$P_7 = I_7^2 \cdot R_7$	640
$P_8 = I_8^2 \cdot R_8$	80
$\Sigma P_{V_x} :$	17820

$P_{q_x} = U_{q_x} \cdot I_{q_x}$	$P_{q_x} / \text{mW} =$	$P_{q_x} / \text{mW}$
$P_{q1} = U_{q1} \cdot I_{q1}$	$(+24) \cdot (-450)$	- 10800
$P_{q2} = U_{q2} \cdot I_{q2}$	$(+12) \cdot (-440)$	- 5280
$P_{q3} = U_{q3} \cdot I_{q3}$	$(-29) \cdot (+60)$	- 1740
$\Sigma P_{q_x} :$		- 17820

Alle drei Quellen geben Leistung an das Netzwerk ab (- im V-ZPS).

• **Vollständige Leistungsbilanz:**

$$\Sigma P = \Sigma P_V + \Sigma P_q = 0 \text{ (???) } \Rightarrow 17,82 \text{ W} - 17,82 \text{ W} = 0 \text{ (!!!)}$$

• **Probe mit PSPICE:**

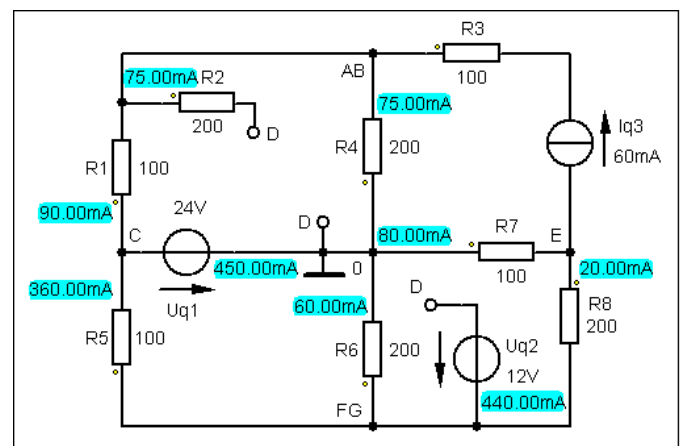
 


Bild ÜA\_1\_5.5.B\_2: Simulationsergebnisse mit einer DC-Analyse (Arbeitspunkt-Analyse)