

Simulationsübungen Kapitel 5

Übung	Inhalt / Thema	Seite / Bild
LB 5 1 a:	Ausgangskennlinie BJT	291
LB 5 1 b:	Stromverstärkung BJT	291
LB 5 5:	Frequenzgang Stromverstärkung BJT	313
LB 5 6 a:	Schalter (Übertragungskennlinie)	328
LB 5 6 b:	Negator	328
SB 5 4:	Arbeitspunkt Kleinsignalverstärker (KSV)	337
SB 5 5 a:	Zeitfunktionen KSV	339
SB 5 5 b:	Frequenzgang KSV	339
SB 5 8 a:	Transferkennlinie IGBT	347
SB 5 8 b:	Ausgangskennlinienfeld IGBT	347