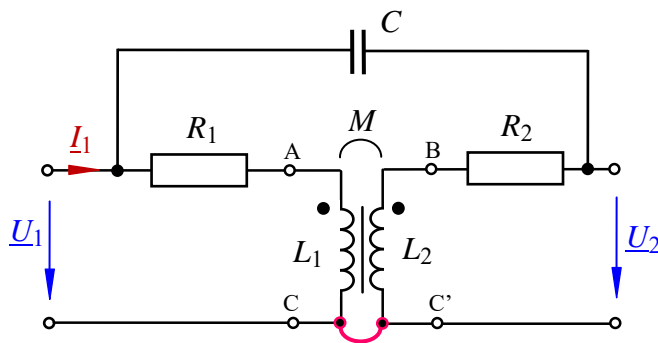


Lösung der Übungsaufgabe ÜA\_3\_19.3.C:

• Präzisierung der Aufgabenstellung:

Es handelt sich aus vierpoltheoretischer Sicht um eine überbrückte T-Schaltung.




Die galvanische Trennung wurde im Bild ÜA\_3\_19.3.C\_1 bereits aufgehoben (siehe Punkte C – C').

Bild ÜA\_3\_19.3.C\_1: Schaltung zur Aufgabenstellung der ÜA\_3\_19.3.C

• VST in die T-Ersatzschaltung umformen:

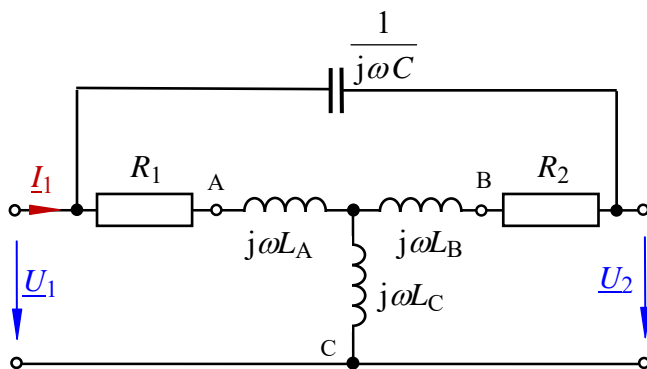Nun wird der Transformator in die T-Ersatzschaltung umgeformt und die gesamte Schaltung in den Bildbereich transformiert.



$$M = \sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{45 \cdot 20} \text{ mH} = \sqrt{900} \text{ mH} = 30 \text{ mH}$$

Bild ÜA\_3\_19.3.C\_2: T – Ersatzschaltung

Für die Ersatz-Bauelemente gilt:

$$j\omega L_A = j\omega(L_1 - M) = j 314 \text{ s}^{-1} \cdot 15 \text{ mH} = j 4,71 \Omega$$

$$j\omega L_B = j\omega(L_2 - M) = j 314 \text{ s}^{-1} \cdot (-10 \text{ mH}) = -j 3,14 \Omega$$

$$j\omega L_C = j\omega M = j 314 \text{ s}^{-1} \cdot 30 \text{ mH} = j 9,42 \Omega$$

• Berechnung des Leerlauf-Eingangswiderstandes:

$$Z_{1L} = j\omega L_C + (R_1 + j\omega L_A) // (R_2 + j\omega L_B + \frac{1}{j\omega C_3})$$

$$= [j 9,42 + (10 + j 4,71) // (10 - j 3,14 - j 20,02)] \Omega \approx 10,25 \Omega + j 9,65 \Omega = 14,1 \Omega \cdot e^{j43^\circ}$$

Für die Bestimmung des Kurzschluss-Eingangswiderstandes zeichnen wir die Schaltung um:

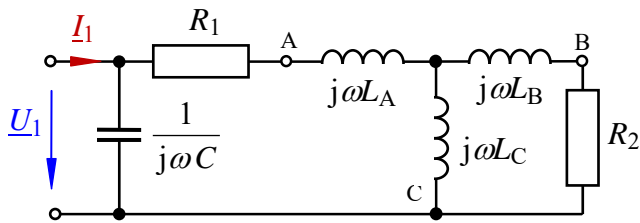


Bild ÜA\_3\_19.3.C\_3: Ersatzschaltung zur Bestimmung des Kurzschluss-Eingangswiderstandes

• **Berechnung des Kurzschluss-Eingangswiderstandes:**

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{1K} &= \frac{1}{j\omega C_3} // (R_1 + j\omega L_A + j\omega L_C // (R_2 + j\omega L_B)) \\ &= [(-j20,02) // (10 + j4,71 + j9,42 // (10 - j3,14))] \Omega \approx 17,9 \Omega - j 9,13 \Omega = 20,1 \Omega \cdot e^{-j27^\circ} \end{aligned}$$

*Hinweis:* Aufgaben mit vergleichbaren Inhalten finden Sie im:


Übungsbuch [14] – Berechnungsbeispiele 19.2 und 19.3 sowie 19.6 bis 19.8

Ende der offiziellen Lösung

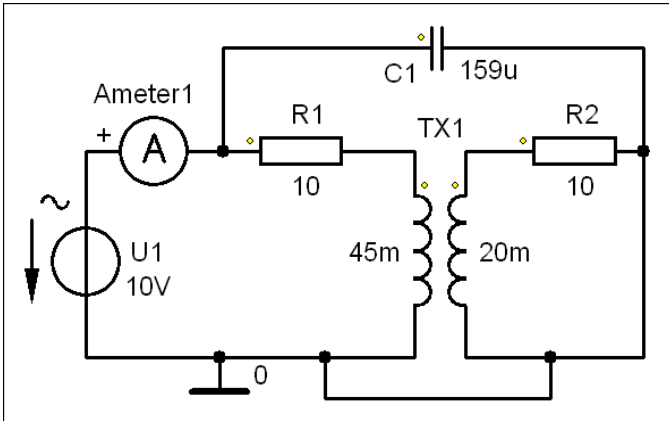**Zusatzaufgabe:**

Führen Sie für die berechneten Eingangswiderstände eine Probe durch.

- Probe der Zahlenwerte über eine PSPICE-Simulation (siehe auch [11] – Abschn. 1.3.3):



Für die Simulation wird mit einer Betriebsfrequenz von  $f = 50 \text{ Hz}$  gearbeitet:  
 $\Rightarrow$  AC-Sweep mit einer festen Frequenz!

Zur Messung des Eingangsstromes kommt das Messgerät AC\_Ameter zum Einsatz. Die Eingangsspannung ist mit  $\underline{U}_1$  bekannt.

Die Messergebnisse können im PROBE-Fenster unter > watch < oder im Output-File (siehe Auszug unten) abgelesen werden. Die Probe stimmt!

Bild ÜA\_3\_19.3.C\_4: Simulationsschaltung

- Probe für sekundärseitigen Leerlauf:

Output – File:			Bedeutung:
FREQ	IM(V_Ameter1)	IP(V_Ameter1)	$\underline{I}_1$ (L)
5.000E+01	7.104E-01	-4.329E+01	710 mA ; $\angle -43,3^\circ$

$$\underline{Z}_{1L} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1(L)} = \frac{10 \text{ V} \cdot e^{j0}}{710 \text{ mA} \cdot e^{-j43,3^\circ}} = 14,08 \Omega \cdot e^{j43,3^\circ} \quad (\text{Probe stimmt !})$$

- Probe für sekundärseitigen Kurzschluss:

Output – File:			Bedeutung:
FREQ	IM(V_Ameter1)	IP(V_Ameter1)	$\underline{I}_1$ (K)
5.000E+01	4.961E-01	2.711E+01	496 mA ; $\angle +27,1^\circ$

$$\underline{Z}_{1K} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1(K)} = \frac{10 \text{ V} \cdot e^{j0}}{496 \text{ mA} \cdot e^{j27,1^\circ}} = 20,16 \Omega \cdot e^{-j27,1^\circ} \quad (\text{Probe stimmt !})$$

Ende der zusätzlichen Lösung