 


Lösung der Übungsaufgabe ÜA\_1\_6.4.B:

23.09.2022

Für die Glühlampe gilt die Kennlinie des Bildes ÜA\_1\_6.4.B\_2. Diese Kennlinie wurde mit MICROCAP simuliert und ist zunächst ohne zusätzliche Festlegungen für weitergehende Übungen vorgesehen.



$$200\text{m} \cdot \text{Abs} \left( \frac{V(1)}{0.5} \right)^{0.3}$$

$$I = I_{\text{Bezug}} \cdot \left| \frac{U}{U_{\text{Bezug}}} \right|^y$$

Simulation der Kennlinie  
 über eine Gerade im doppelt  
 logarithmischen Maßstab:

Anstieg:  $y = 0,3$

Bezugswerte:

$U_{\text{Bezug}} = 0,5 \text{ V}$

$I_{\text{Bezug}} = 200 \text{ mA}$

Bild ÜA\_1\_6.4.B\_1: Simulation einer Glühlampen-Kennlinie mit einer DC-Analyse

 


Bild ÜA\_1\_6.4.B\_2: Glühlampen-Kennlinie (PTC)

Das grafische Layout dieser MICROCAP-Kennlinie wurde in WORD noch leicht korrigiert.

• **Konstruktion der Ersatzkennlinie** (für  $D_3$  in Reihe zu  $H_4$ ):

 


Bild ÜA\_1\_6.4.B\_3: Konstruktion der Ersatzkennlinie des Ersatz-Lastwiderstandes

Zunächst wird die Kennlinie von  $D_3$  (idealisiert) in die Kennlinie von  $H_4$  eingezeichnet. Durch die Addition der Spannungen in der Reihenschaltung (bei jeweils  $I = \text{const.}$ ) erhält man die rot dargestellte Ersatzkennlinie (vgl. auch Abschn. 6.3). Sie beschreibt die Eigenschaften des nichtlinearen Lastwiderstandes  $R_a$ , mit dem die Ersatzquelle ( $U_L = U_q / 2$  und  $R_i = R_1 // R_2$ ) belastet wird.

• **Einzeichnen der Quellenkennlinie** (für  $U_L = 4 \text{ V}$  und  $R_i = 10 \Omega \Rightarrow I_K = 400 \text{ mA}$ ):

 


Bild ÜA\_1\_6.4.B\_4: Bestimmung des Arbeitspunktes des Ersatz-Lastwiderstandes

• **Bestimmung der Arbeitspunkte von Diode und Glühlampe:**

(Ablezen der Spannungen über der Diode und über der Glühlampe bei  $I(AP_a) = 210 \text{ mA}$ )

 


Bild ÜA\_1\_6.4.B\_5: Bestimmung der einzelnen Arbeitspunkte

Lösung zu a)  $AP(D_3) = AP_3 \approx 1,25 \text{ V}; 210 \text{ mA}$  und:  $AP(H_4) = AP_4 \approx 0,6 \text{ V}; 210 \text{ mA}$

Lösung zu b)  $P_{3a} \approx 263 \text{ mW}$  und:  $P_{4a} \approx 126 \text{ mW}$

c) Bestimmung des neuen Arbeitspunktes  $AP_a$  (c):

• **Berechnung der Leistungshyperbel** (für  $P^* = 2 P_{4a} \approx 250 \text{ mW}$ ):

$$I_x = \frac{2P_{4a}}{U_x(\text{gewählt})} = \frac{250 \text{ mW}}{U_x}$$

$U_x / \text{V}$	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6
$I_x / \text{mA}$	313	278	250	227	208	179	156

Durch Einzeichnen der Leistungshyperbel in die Kennliniendarstellung des Bildes ÜA\_1\_6.4.B\_5 erhält man einen Leistungsverlauf • in der Strom-Spannungs-Kennlinie für  $P^* = 250 \text{ mW}$ .

Die Leistungshyperbel schneidet die Glühlampen-Kennlinie bei  $U_x = 1 \text{ V}$  und  $I_x = 250 \text{ mA}$ . Das ist demzufolge der neue Arbeitspunkt  $AP_4$  (c) für die Glühlampe (siehe Bild ÜA\_1\_6.4.B\_6). Den neuen Arbeitspunkt für  $R_a$  erhält man im Schnittpunkt der  $R_a$ -Kennlinie mit dem Strom  $I_x = 250 \text{ mA}$ . Durch eine Parallelverschiebung (siehe Bild ÜA\_1\_6.4.B\_7) der Quellenkennlinie des Bildes ÜA\_1\_6.4.B\_5 in diesen neuen Arbeitspunkt schneidet diese Quellenkennlinie die Spannungsachse nun bei  $4,8 \text{ V}$ .

• Einzeichnen der Leistungshyperbel:

 


Bild ÜA\_1\_6.4.B\_6: Leistungshyperbel für 250 mW

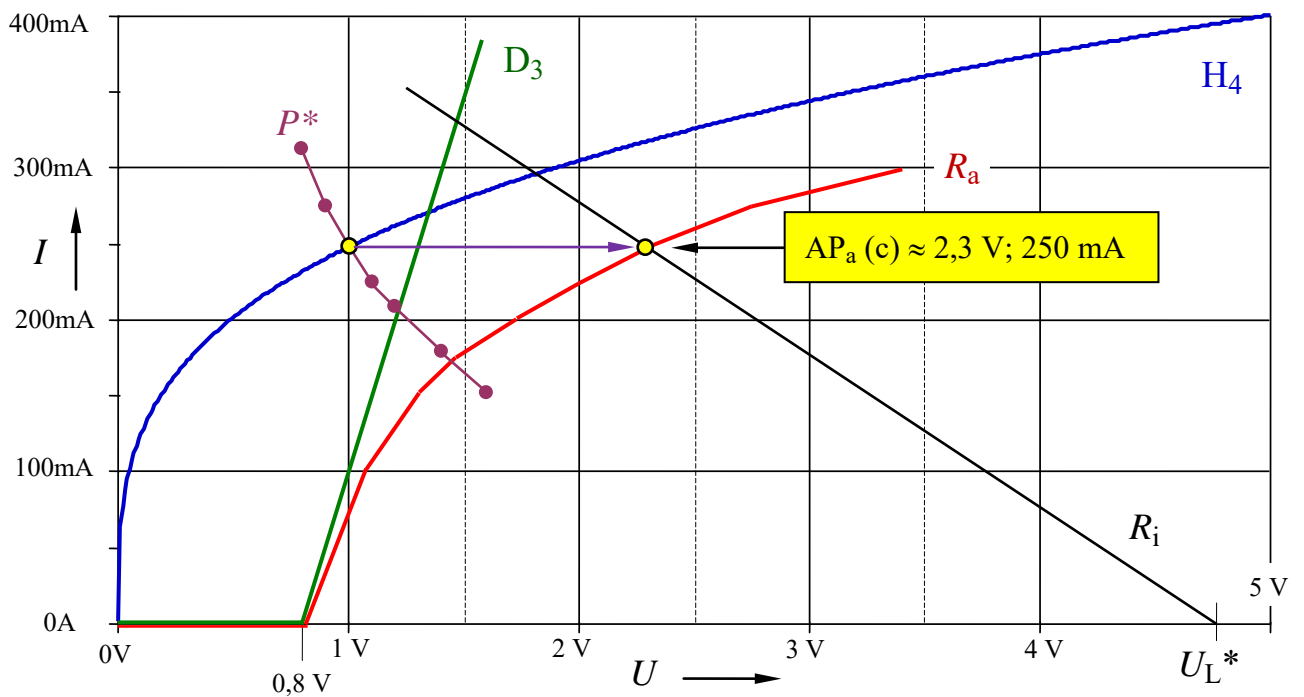


Bild ÜA\_1\_6.4.B\_7: Bestimmung des neuen Arbeitspunktes

Der Innenwiderstand ändert sich bei dieser Parallelverschiebung nicht. Durch den neuen Schnittpunkt mit der Spannungsachse erhält man eine Information über die erforderliche Leerlaufspannung der Ersatzquelle  $U_L^* = 4,8$  V. Für die neue Quellenspannung  $U_q^*$  gilt dann:  $U_q^* = 2 U_L^* = 9,6$  V.

• **Zusatzaufgabe:**


Führen Sie für die in dieser Aufgabe ermittelten Arbeitspunkte eine MICROCAP-Simulation durch und diskutieren Sie eventuelle Abweichungen.

*Lösungsansatz:*

Die Kennlinienverläufe können für die vorgegebene Schaltung leider nicht simuliert werden, da die Kennlinie der Glühlampe mit einer Berechnung nachgebildet wurde. Aus diesem Grund wird die Glühlampe im jeweiligen Arbeitspunkt durch ihren Gleichstromwiderstand  $R_{4\_}$  nachgebildet.

Als Diode wird die Schaltdiode 1N4148 verwendet. Der geforderte differenzielle Widerstand von  $2 \Omega$  kann näherungsweise über den Modellparameter  $RS=2$  (Bahnwiderstand  $R_S = 2 \Omega$ ) eingestellt werden (vgl. auch [11] – Abschn. 2.4.3).

 
Die folgenden Bilder bestätigen mit den Simulationsergebnissen einer Dynamic-DC-Analyse die in den Teilaufgaben a) und c) grafisch ermittelten Arbeitspunkte.



Grafisch ermittelte Arbeitspunkte:

$AP(R_a) = AP_a \approx 1,87 \text{ V}; 210 \text{ mA}$   
 $AP(D_3) = AP_3 \approx 1,25 \text{ V}; 210 \text{ mA}$   
 $AP(H_4) = AP_4 \approx 0,6 \text{ V}; 210 \text{ mA}$

Bild ÜA\_1\_6.4.B\_8: Arbeitspunkte zur Teilaufgabe a)

 

Grafisch ermittelte Arbeitspunkte:

$AP_a(c) \approx 2,3 \text{ V}; 250 \text{ mA}$   
 $AP_3(c) \approx 1,3 \text{ V}; 250 \text{ mA}$   
 $AP_4(c) \approx 1 \text{ V}; 250 \text{ mA}$

Bild ÜA\_1\_6.4.B\_9: Arbeitspunkte zur Teilaufgabe c)

Die Abweichungen zwischen der grafischen Lösung (idealisierte Diode) und dem Simulationsergebnis (Modelldaten der Schaltdiode 1N4148) sind vertretbar.

Ende der Zusatzlösung