

Lösung der Übungsaufgabe ÜA\_2\_10.4.B:

Gegeben ist ein LC-Netzwerk mit zwei Resonanzstellen. Berechnen Sie den komplexen Frequenzgang  $\underline{F}(j\Omega)$  und diskutieren Sie kurz den Funktionsverlauf. Stellen Sie diese Funktion grafisch dar.

 


Bild ÜA\_2\_10.4.B\_1: LC-Netz

Bei der Anwendung der Spannungsteilerregel ist lediglich ein einfacher Teiler aufzustellen. Die nachfolgende Bruchrechnung sollte demzufolge überschaubar bleiben. Im ersten Bearbeitungsschritt übernehmen wir den Nenner des Zählers in den eigentlichen Nenner und führen dort die Multiplikation aus:

$$\underline{F}(j\omega) = \frac{U_a}{U_e} = \frac{\frac{1}{j\omega C} // (j\omega L + \frac{1}{j\omega C})}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} // (j\omega L + \frac{1}{j\omega C})} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (j\omega L + \frac{1}{j\omega C})}{j\omega L \cdot (j\omega L + \frac{2}{j\omega C}) + \frac{1}{j\omega C} \cdot (j\omega L + \frac{1}{j\omega C})}$$

Nun multiplizieren wir Zähler und Nenner mit  $j\omega C$ . Dann wiederholen wir diese Maßnahme, um den Ausdruck  $\omega^2 LC$  einheitlich einzubringen:

$$\underline{F}(j\omega) = \frac{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L \cdot (-\omega^2 LC + 2) + (j\omega L + \frac{1}{j\omega C})} = \frac{-\omega^2 LC + 1}{-\omega^2 LC \cdot (-\omega^2 LC + 2) - \omega^2 LC + 1}$$

Jetzt können wir den Ausdruck ordnen und Gleichung (10.16) einsetzen. Es gilt:  $\Omega^2 = \omega^2 LC$ .

$$\underline{F}(j\Omega) = \frac{1 - \Omega^2}{\Omega^4 - 3 \cdot \Omega^2 + 1} = F(\Omega)$$

Diese Funktion ist reell und hat folgende Eigenschaften:

- Anfangswert:  $F(\Omega=0) = 1$
- Endwert:  $F(\Omega \rightarrow \infty) = 0$
- Nullstellen:  $F = 0$  bei  $\Omega_1 = 1$
- Pole: Die Pole liegen bei  $\Omega_2 \approx 0,618$  und  $\Omega_3 \approx 1,618$  und besitzen einen Abstand von  $\Omega = 1$ . Es handelt sich demzufolge bei der vorliegenden Dimensionierung und beim Einsatz verlustfreier Bauelemente um einen Pass mit zwei Resonanzstellen.

Nun können wir den Funktionsverlauf skizzieren. Dazu verwenden wir den AC-Sweep von PSPICE. Im Bild ÜA\_2\_10.4.B\_2 ist das Ergebnis (Amplitudenfrequenzgang) dargestellt.

 


Bild ÜA\_2\_10.4.B\_2: Amplitudenfrequenzgang zum Bild ÜA\_2\_10.4.B\_1

Die beiden Pole liegen bei  $f_2 \approx 310$  Hz und  $f_3 \approx 815$  Hz. Die Simulation wurde mit folgenden Bauelementewerten durchgeführt:  $L = 100$  mH und  $C = 1$   $\mu$ F. Daraus ergibt sich folgende Resonanzfrequenz:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 503 \text{ Hz}$$

$$f_2 = \Omega_2 \cdot f_0 = 0,618 \cdot 503 \text{ Hz} \approx 311 \text{ Hz} \quad \text{und:} \quad f_3 = \Omega_3 \cdot f_0 = 1,618 \cdot 503 \text{ Hz} \approx 814 \text{ Hz}$$

Die Berechnung der Eigenschaften des komplexen Frequenzgangs wird damit bestätigt. Wo ist aber im Funktionsverlauf die berechnete Resonanzfrequenz zu finden?

*Antwort:* Sie ergibt sich aus dem geometrischen Mittelwert der beiden Resonanzpunkte ( $f_2$  und  $f_3$ ):

Dieser geometrische Mittelwert wird auch als Mittenfrequenz  $f_m$  bezeichnet:  $f_m = \sqrt{f_2 \cdot f_3} \approx 503$  Hz.

Die Amplituden der beiden Maxima weisen einen unnatürlich großen Wert auf. Dieser Sachverhalt resultiert aus der großen Güte (theoretisch:  $Q \rightarrow \infty$ ). Wenn man reale Verlustwiderstände einfügt, erkennt man die bekannte Ausbildung der beiden Resonanzstellen. Bild ÜA\_2\_10.4.B\_3 zeigt das Ergebnis für  $R_L = 20$   $\Omega$  (Reihenwiderstand für beide Spulen).

 


Bild ÜA\_2\_10.4.B\_3: Amplitudenfrequenzgang zum Bild ÜA\_2\_10.4.B\_2 mit geringerer Güte

An den beiden Resonanzpunkten ( $f_2$  und  $f_3$ ) ändert sich nichts.

**Zusatzaufgabe:**

Berechnen Sie den komplexen Frequenzgang  $\underline{F}(j\Omega)$  mit der Knotenanalyse.

*Lösung:*

Wir führen zunächst eine Nebenrechnung für die Reihenschaltung (mittlerer Zweig) durch.

$$\underline{Y}_{\text{ers}} = \frac{1}{\underline{Z}_{\text{ers}}} = \frac{1}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega C}{1 - \omega^2 LC} = \frac{j\omega C}{1 - \Omega^2}$$

Für das vollständige Koeffizientenschema sind zwei Gleichungen (Knoten  $\alpha$  und  $\beta$ ) aufzustellen. Als Bezugspunkt wird die Bezugsleitung (unten) gewählt. Dann ist  $\underline{U}_e$  bereits über das Potential des Punktes  $\alpha$  bekannt.

Tabelle ÜA\_2\_10.4.B\_1:: Koeffizientenschema für die Knotenanalyse

$\varphi_\alpha = \underline{U}_e$	$\varphi_\beta = \underline{U}_a$	Abs.
$\frac{1}{j\omega L}$	$-\frac{1}{j\omega L}$	$\underline{I}_e$
$-\frac{1}{j\omega L}$	$\frac{1}{j\omega L} + j\omega C + \underline{Y}_{\text{ers}}$	0

Zur Berechnung des komplexen Frequenzganges benötigen wir nur die zweite Gleichung:

$$-\frac{1}{j\omega L} \cdot \underline{U}_e + \left(\frac{1}{j\omega L} + j\omega C + \underline{Y}_{\text{ers}}\right) \cdot \underline{U}_a = 0 \quad \text{bzw.:} \quad \left(\frac{1}{j\omega L} + j\omega C + \underline{Y}_{\text{ers}}\right) \cdot \underline{U}_a = \frac{1}{j\omega L} \cdot \underline{U}_e$$

$$\frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e} = \frac{\frac{1}{j\omega L}}{\frac{1}{j\omega L} + j\omega C + \underline{Y}_{\text{ers}}} \left( \frac{\cdot j\omega L}{\cdot j\omega L} \right) = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + \underline{Y}_{\text{ers}} \cdot j\omega L} \quad \text{mit:} \quad \Omega^2 = \omega^2 LC$$

$$\underline{F}(j\Omega) = \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e} = \frac{1}{1 - \Omega^2 + \frac{-\Omega^2}{1 - \Omega^2}} = \frac{1 - \Omega^2}{1 - \Omega^2 - \Omega^2 + \Omega^4 - \Omega^2}$$

$$\underline{F}(j\Omega) = \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e} = \frac{1 - \Omega^2}{\Omega^4 - 3\Omega^2 + 1}$$

Wir erhalten wieder die Lösung zur originalen Aufgabenstellung!

*Hinweis:* Aufgaben mit vergleichbaren Inhalten finden Sie im:  
Übungsbuch [14] – Berechnungsbeispiele 10.15 bis 10.17

Ende der zusätzlichen Lösung